

توضیح نحوه کار Pipeline :

- اولین قسمت از برنامه `multiplier` قرار دارد که بین مقدار قبلی `PC` به علاوه 4 و مقدار آموه از `branch` به رسیدن `PCsrc` انتخاب می کند. اگر مقدار قبلی و اگر `PCsrc` باشد مقدار `branch` را می گیرد.
- ها و خروجی $4N$ بی هستند.



(۲) PC قرار دارد به مقدار خروجی multiplexer قسمت ① را در خود ذخیره می کند و در طاق بعدی آن را به مرحله بعد می دهد. در ابتدا هم مقدار داخل PC صفر است که یعنی برنامه از خانه صفر شروع می شود. (خانه مغزی instruction memory در قسمت ④) ورودی و خروجی ۹۴ بیتی هستند.

(۳) در قسمت بعدی PC قرار دارد به مقدار خروجی از PC قسمت ② را دریافت کرده و آن را به علاوه ۴ کرده و آن را به عنوان ورودی multiplexer قسمت ① می دهد. ورودی و خروجی ۹۴ بیتی هستند. پاسخ

(۴) در instruction memory چون فقط از آن خوانده می شود و در آن نوشته نمی شود clock احتیاجی نیست.

در این قسمت داده های دستورات برنامه ذخیره می شوند. (داینجا دستورات داده شده به خود پیش رفتن در این قسمت ذخیره شده اند) (دستورات ۳۲ بیتی هستند) و باتوجه به خروجی PC داده که آدرس آن PC است باز اگر این قسمت خوانده شود به مرحله بعد داده می شود.

ورودی و خروجی ۹۴ بیتی است.

(۵) رجیستر IF/ID قرار دارد که در خود بهر طاق مقدارهای خروجی PC قسمت ② و instruction memory قسمت ④ را در خود ذخیره می کند تا مقادیر فقط بتوانند در طاق ها تغییر کنند و مقادیر غیر درست بین طاق ها استفاده می شود. در این قسمت ورودی و خروجی

ورودی و خروجی ۹۴ بیتی است.

⑥ کنترل داین قسمت قرار دارد که datapath را به نوعی مدیریت می کند مقدار ورودی آن بیت های مربوط به خروجی instruction memory (۴) در خروجی IF/ID (۵) می باشد و مقادیر کلیدی branch و mem-read و mem-write و mem-to-reg و alu-op و reg-write و alu-src را خروجی می دهد. (باتوجه جدول کتاب)

این مقادیر با استفاده از مقدار ذخیره شده در opcode دستورات با ۷ بیت اول خروجی instruction memory ها تعیین می شود.

باتوجه به اینکه دستورات محدود شده به نوع R و branch و store و load این دستورات را می توان بیت های ۴ و ۵ در opcode از هم تشخیص داد. اگر بیت ۵ و ۶ هر دو ۱ بودند یعنی دستور branch است در غیر این صورت اگر بیت ۴ و ۵ هر دو ۰ بودند دستور load است و در غیر این صورت اگر بیت ۴، ۵ و ۶ بیت ۵، ۱ بودند یعنی دستور store است و در غیر این صورت دستور R-type است.

~~در این صورت که بیت ۴ و ۵ و ۶ و ۱ باشند~~

⑦ Register memory قرار دارد که مقادیر داخل هر رجیستر را مدیریت می کند که ۴ ورودی می باشد و در آن شماره رجیستر ها می باشد که مقدار ۵ بیتی است که مربوط به بیت های ۱۹ تا ۲۵ و ۲۶ تا ۳۱ در بیت های مربوط به خروجی instruction memory (۴) در خروجی IF/ID می باشد.

و ورودی های بعدی برای write کردن داده در آن می باشد که اول بابت reg-write آن ! شود که خروجی کنترل (۶) است که وابسته به دستورات مختلف است.

اول write register ۵ بیتی
 write data که مقادیر آن از رجیستر MEM, WB ۶۴ بیتی
 multiplexer ۵ بیتی می آید و در خروجی آن هم ۶۴ بیتی هستند.

(A) قسمت imm Gen که می تواند immediate می باشد که در ورودی آن ~~۱۶/۱۵~~
 بیت های مربوط به خروجی instruction memory (۱۶) در خروجی (۱۶/۱۵) می باشد.

در این قسمت با توجه به ۷ بیت اول instruction و یا همان opcode دستور از نوع ~~store~~
 store، load و یا branch انتخاب می شود و مقدار immediate که در این
 دستور مابقی می ماند.

store → بیت های ۱۱ تا ۲۱ + بیت های ۲۱ تا ۳۱

load → بیت های ۳۱ تا ۳۱

branch → بیت های ۱۱ تا ۳۱ + بیت های ۲۱ تا ۳۰ + بیت ۷ + بیت ۳۱

ورودی این قسمت ۳۲ بیتی و خروجی ۶۴ بیتی است.

⑨ رجیستر ID/EX در خودیها هر مدار داده های خروجی کنترل فست های (WB و M و EX) و بیت های مربوط به خروجی PC ② در خروجی IF/ID ⑤ و دو خروجی ۶۴ بیتی در Register memory ⑦، خروجی ۶۴ بیتی Nimmgen و بیت های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ خروجی instruction memory ④ در خروجی IF/ID ⑤ و همچنین بیت های مربوط به ۷ تا ۱۱ دستور مورد نظر که مربوط به write کردن در رجیستر است (سنگه مربوطه) رجیستریا (write register) را در خود زنیوس اند.

⑩ multiplener قرار دارد بین بیت های مربوط به خروجی register memory ⑦ و خروجی ID/EX و ۶۴ بیتی و بیت های مربوط به خروجی ۶۴ بیتی immgen ⑧ با توجه به ALUsrc انتخاب می کند.

⑪ ALUcontrol/ مقادیر مورد نیاز برای انتخاب عملیات مورد نیاز در ALU انتخاب می شود و در این قسمت بیت های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ مربوط به دستور در خروجی ID/EX ⑨ است و همچنین ALU-op ۶۴ بیتی خروجی ID/EX ⑨ بیت مربوط به خروجی کنترل ⑨ است. با توجه به این مقادیر و حیطه داخل کتاب خروجی مورد نظر که ۴ بیت بوده و عملیات مورد نظر ALU می باشد تولید می شود.

(۱۲) در Alu ورودی اول ۴۴ بیتی بیت‌های مربوط به $Register\ memory$ (۷) در خروجی ID/EX می‌باشد و همچنین خروجی ۴۴ بیتی $multiplexer$ (۱۰) می‌باشد. همچنین خروجی $Alu\ control$ که عملیات مورد نظر را تعیین می‌کند.

۰ ۰ ۰ ۰ → and

۰ ۰ ۰ ۱ → or

۰ ۰ ۱ ۰ → add

۰ ۱ ۱ ۰ → sub

خروجی آن هم حامل این عملیات است و همچنین $flag\ Z$ و $flag\ C$ است که برای

دستور beq $branch$ مساوی بودن مقدار را اطلاع می‌دهد.

(۱۳) یک $adder$ که مقادیر بیت‌های مربوط به خروجی PC (۲) در خروجی ID/EX (۹) و $imm\ Gen$ (۱۱) در خروجی ID/EX (۹) ۴۴ بیتی را جمع می‌زند. خروجی ۴۴ بیتی این $adder$ به رجیستر EX/MEM (۱۴) می‌رود و با کمک $multiplexer$ (۱۰) (۱۴) می‌رود.

(۱۴) رجیستر EX/MEM در خود باهنگام داده‌های خروجی کنترل فست‌های WB و M و خروجی $adder$ (۱۳) و $flag\ Z$ و خروجی Alu (۱۳) و خروجی دوم $Register\ memory$ (۷) در خروجی ID/EX (۹) و همچنین $write\ register$ از خروجی (۹) ID/EX را در خود ذخیره می‌کند.

(۱۸) به gate and مقدار flag و branch را اهم and و نیز ویدیو
آن هم به عنوان PCscr به multiplier قسمت ۱ می رود

(۱۹) Data memory داده ها ~~در~~ خوانده یا نوشته می شوند و در صورت
load و store کاربرد دارد. در این ~~مورد~~ خروجی مربوط به ALU است که به
آدرس استفاده شود و در این هم به بیت های مربوط به خروجی در register memory
است که هر دو از خروجی EX/MEM ۱۴ می آیند. همچنین ۲ بیت MEMwrite
و MEMRead هم به این قسمت وارد می شوند که خروجی کنترل هستند که از آن خروجی
EX/MEM ۱۴ می آیند.

(۱۷) MEM/WB به هر طایفه های مربوط به خروجی کنترل قسمت WB و خروجی
Data memory (۱۴) و بیت های مربوط به خروجی در Register memory (۷) در خروجی
EX/MEM ۱۴ و همچنین داده های مربوط به write Register در خروجی EX/MEM ۱۴ می آید
در صورتی که

(۱۸) به multiplier که بین بیت های مربوط به خروجی alu و data memory (۱۴) و خروجی
MEM/WB (۱۷) انجام می شود. MEMtoReg که خروجی کنترل است انتخاب کرده و همراه با

موضوع:

تاریخ:

بیت‌های مربوط به write register از خطی MEM/WB ✓
✓ register memory ✓